

中国科学技术大学计算机学院
《数字电路实验》报告



实验题目：信号处理及有限状态机

学生姓名：陈鸿绪

学生学号：PB21000224

完成日期：11.26

计算机实验教学中心制

2020 年 09 月

【实验题目】

信号处理及有限状态机

【实验目的】

进一步熟悉 FPGA 开发的整体流程；

掌握几种常见的信号处理技巧；

掌握有限状态机的设计方法；

能够使用有限状态机设计功能电路；

【实验环境】

VLAB: vlab.ustc.eud.cn

FPGAOL: fpgaol.ustc.edu.cn

Logisim

Vivado

【实验练习】

T1. 在不改变电路功能和行为的前提下，将前面 Step5 中的代码
改写成三段式有限状态机的形式，写出完整的 Verilog 代码。

[解]：Verilog 代码如下：

```
module test(  
    input clk, rst,  
    output led);  
  
    reg [1:0] cur_state;  
    reg [1:0] next_state;  
  
    parameter S0=2'b00;
```

```

parameter S1=2'b01;

parameter S2=2'b10;

parameter S3=2'b11;

always@(*)
begin
    case(cur_state)
        S0: next_state = S1;
        S1: next_state = S2;
        S2: next_state = S3;
        S3: next_state = S0;
    endcase
end

always@(posedge clk or posedge rst)
begin
    if(rst)    cur_state <= 2'b0;
    else    cur_state <= next_state;
end

assign led = (cur_state==2'b11) ? 1'b1 : 1'b0;

endmodule


```

T2. 请在 Logisim 中设计一个 4bit 位宽的计数器电路，如下图所示，clk 信号为计数器时钟，复位时 (rst==1) 计数值为 0，在输入信号

sw 电平发生变化时,计数值 cnt 加 1,即在 sw 信号上升沿时刻和下降沿时刻各触发一次计数操作,其余时刻计数器保持不变。



[解]: 由实验文档的消除毛刺的逻辑电路:

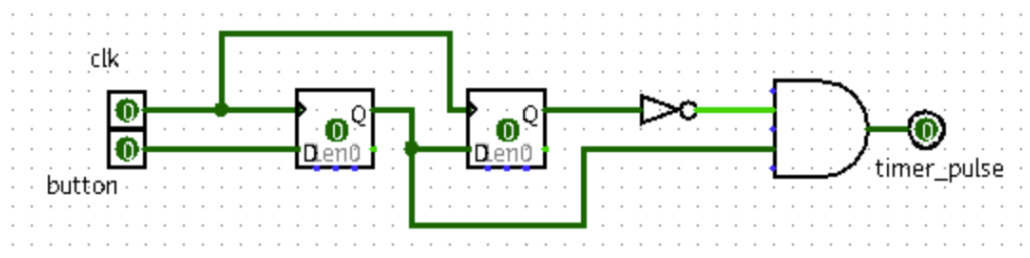


该电路实现了取信号边缘得到一个周期脉冲（上升沿）

再将 button 取反，同理实现下降沿信号边缘的一个周期的脉冲

将两个逻辑电路结合可以得到 SW 只要变化就触发计数的操作

下图为设计的逻辑电路:

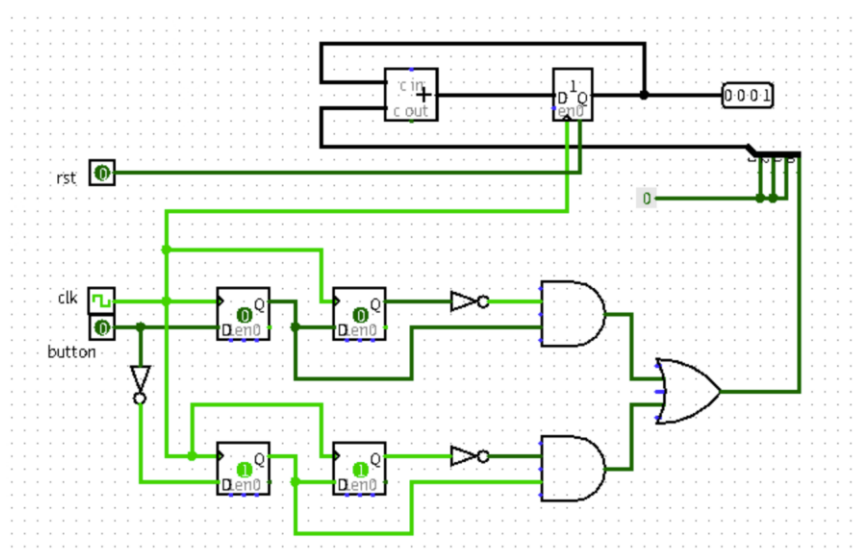

T3. 设计一个 8 位的十六进制计数器，时钟采用板载的 100MHz 时钟，通过 sw[0]控制计数模式，开关为 1 时为累加模式，为 0 时为递减模式，按键控制计数，按下的瞬间根据开关的状态进行累加或递减计数。计数值用数码管显示，其复位值为“1F”。

[解]：首先给出 Verilog 设计代码：

```
module test(  
    input clk, sw, btn, rst,  
    output reg [2:0] sel,  
    output reg [3:0] dat  
);  
  
reg button_r1, button_r2;  
reg [7:0] cout;  
  
always@(posedge clk) button_r1 <= btn;  
always@(posedge clk) button_r2 <= button_r1;  
assign button_edge = button_r1 & (~button_r2);  
always@(posedge clk)  
    begin  
        if(rst) cout <= 8'h1f;  
        else if(button_edge)  
            begin  
                if(sw) cout<=cout+1;  
                else cout<=cout-1;  
            end  
    end  
endmodule
```

```

        end

    end

    reg [2:0] temp;

    always@(posedge clk)

        begin

            temp<=temp+1;

            sel[2]<=0;

            sel[1]<=0;

            sel[0]<=temp[2];

            if(temp[2]==0) dat<=cout[3:0];

            else dat<=cout[7:4];

        end

    end

endmodule

```


再给出 XDC 约束文件：

```

/home/ubuntu/project_15/project_15.srcs/constrs_1/new/test.xdc
1 set_property -dict { PACKAGE_PIN E3 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { clk }];
2 create_clock -add -name sys_clk_pin -period 10.00 -waveform {0,5} [get_ports{clk}];
3 set_property -dict { PACKAGE_PIN B18 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { btn }];
4
5 set_property -dict { PACKAGE_PIN D14 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sw }];
6 set_property -dict { PACKAGE_PIN F16 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { rst }];
7 set_property -dict { PACKAGE_PIN A14 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { dat[0] }];
8 set_property -dict { PACKAGE_PIN A13 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { dat[1] }];
9 set_property -dict { PACKAGE_PIN A16 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { dat[2] }];
10 set_property -dict { PACKAGE_PIN A15 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { dat[3] }];
11
12 set_property -dict { PACKAGE_PIN A18 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sel[2] }];
13 set_property -dict { PACKAGE_PIN B16 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sel[1] }];
14 set_property -dict { PACKAGE_PIN B17 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sel[0] }];

```

将生成的 bit 文件烧写在 fpga 平台上，运行过程截图如下：

 


T4. 使用有限状态机设计一个序列检测电路，并进行计数，当检测到输入序列为“1100”时，计数器加一，用一个数码管显示当前状态编码，一个数码管显示检测到目标序列的个数，用 4 个数码管显示最近输入的 4 个数值，用 sw[0]进行数据的串行输入，按键每按下一次将输入一次开关状态，时钟采用板载的 100MHz 时钟。 要求画出状态跳转图，并在 FPGA 开发板上实现电路，例如当输入 “00110011110011” 时，目标序列个数应为 2，最近输入数值显示“0011”， 状态机编码与具体实现有关。

[解]:

当前状态	输入 0	输入 1	输出
0	0	1	0
1	0	11	0
11	110	11	0
110	1100	1	0
1100	0	1	1

对上表状态进行编码：自上而下状态分别为 0、1、2、3、4

画出其对应的状态图：

 

再写出 Verilog 设计文件：

```
module test(  
    input clk, sw, button,  
    output reg [3:0] dat,  
    output reg [2:0] sel  
);  
  
reg button_r1, button_r2;  
  
always@(posedge clk) button_r1 <= button;  
always@(posedge clk) button_r2 <= button_r1;  
assign button_pulse = button_r1 & (~button_r2);  
  
reg [2:0] cur_state, next_state;
```



```

always@(*)
    if(sw==1)
        begin
            case(cur_state)
                3'b000: next_state=3'b001;
                3'b001: next_state=3'b010;
                3'b010: next_state=3'b010;
                3'b011: next_state=3'b001;
                3'b100: next_state=3'b001;
                default: next_state=3'b000;
            endcase
        end
    else
        begin
            if(cur_state==3'b011) next_state=3'b100;
            else if(cur_state==3'b010) next_state=3'b011;
            else next_state=3'b000;
        end

reg [3:0] four_num;

always@(posedge clk)
begin

```

```

        if(button_pulse)
        begin
            cur_state<=next_state;

            four_num<=(four_num<<1);

            four_num[0]<=sw;

        end
    end

    reg r1,r2;

    always@(posedge clk) r1<=cur_state[2];
    always@(posedge clk) r2<=r1;
    assign pulse=r1&(~r2);

    reg [3:0] all_num;

    always@(posedge clk)

        if(pulse) all_num=all_num+1;


    reg [4:0] temp;

    always@(posedge clk)

    begin

        if(temp==5'b10111) temp=0;

        else temp=temp+1;

    end

    always@(posedge clk)

```

```

begin

    sel=temp[4:2];

    case(sel)

        3'b000: dat<=cur_state;

        3'b001: dat<=all_num;

        3'b010: dat<=four_num[0];

        3'b011: dat<=four_num[1];

        3'b100: dat<=four_num[2];

        3'b101: dat<=four_num[3];

    endcase

end

endmodule

```

其次再给出 XDC 约束文件：

```

/home/ubuntu/project_16/project_16.srcs/constrs_1/new/test.xdc
1 set_property -dict { PACKAGE_PIN E3 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { clk }];
2 create_clock -add -name sys_clk_pin -period 10.00 -waveform {0,5} [get_ports{clk}];
3 set_property -dict { PACKAGE_PIN B18 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { button }];
4
5 set_property -dict { PACKAGE_PIN D14 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sw }];
6 set_property -dict { PACKAGE_PIN A14 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { dat[0] }];
7 set_property -dict { PACKAGE_PIN A13 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { dat[1] }];
8 set_property -dict { PACKAGE_PIN A16 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { dat[2] }];
9 set_property -dict { PACKAGE_PIN A15 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { dat[3] }];
10
11 set_property -dict { PACKAGE_PIN A18 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sel[2] }];
12 set_property -dict { PACKAGE_PIN B16 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sel[1] }];
13 set_property -dict { PACKAGE_PIN B17 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sel[0] }];
14

```

将生成的 bit 文件烧写在 fpga 平台上,如下是运行过程中一个截图:



【总结与思考】

收获：我进一步熟悉 FPGA 开发的整体流程、掌握几种常见的信号处理技巧、并且掌握了有限状态机的设计方法、还能够使用有限状态机设计功能电路。

实验难度：适中

实验内容：稍多